
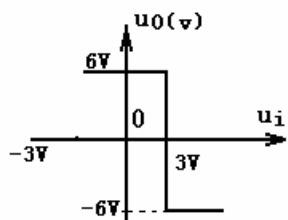


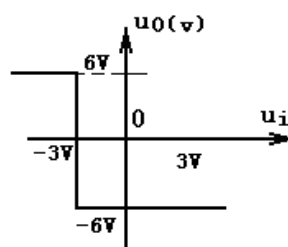
解：基准电压 U_{REF} 分别为 $3V$ 和 $-3V$ 时的电压传输特性曲线如解图 P5.19 (a)、(b)所示，输出电压的波形如解图 P5.19 (c)、(d)所示。




(a)



(b)

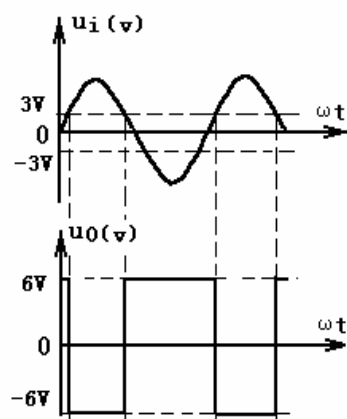

(c)

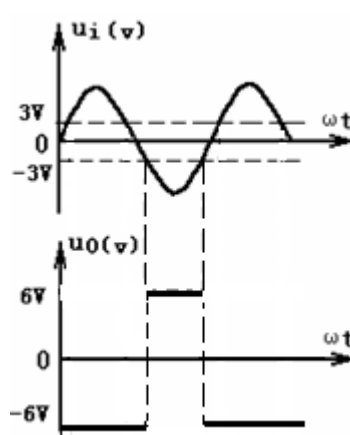

(d)